

3ª. PRÁTICA: CIRCUITOS CEIFADORES E GRAMPEADORES

OBJETIVOS:

- Verificação por simulação e experimentalmente o funcionamento dos circuitos limitadores e grampeadores.


MATERIAL UTILIZADO:

Multímetro
Gerador de funções
Fonte DC
Osciloscópio
Resistores e diodos


DESENVOLVIMENTO:

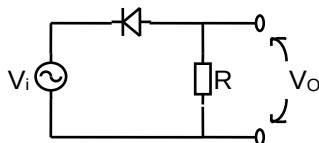- 1) Implementar os circuitos e verificar as saídas
 - a) ceifador série positivo simples

$V_i = 10V_{pp}$, $f = 1 \text{ KHz}$
 $V_i = \text{senoidal}$
 Aprox. $R = 10 \text{ K}\Omega$




- b) ceifador série negativo polarizado

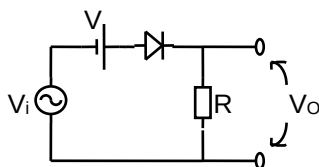


- c) ceifador paralelo negativo polarizado

$V = 3 \text{ V}$

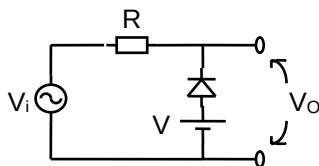

- d) ceifador duplo polarizado

$V = 3 \text{ V}$

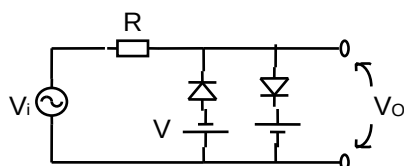


e) Grampeador Positivo

$V_i = 10V_{pp}$, $f = 1\text{ KHz}$

$C = 1\ \mu\text{F}$


Aprox. $R = 100K\Omega$

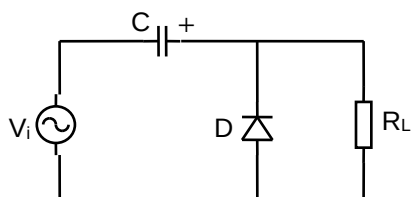

$V_i = \text{senoidal}$


f) Grampeador Negativo

$V_i = \text{onda quadrada}$

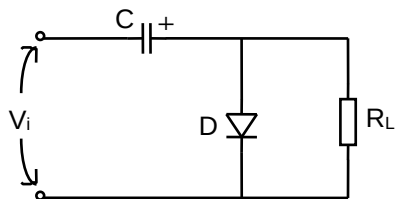

g) Grampeador Positivo Polarizado

$V_i = \text{onda quadrada}$

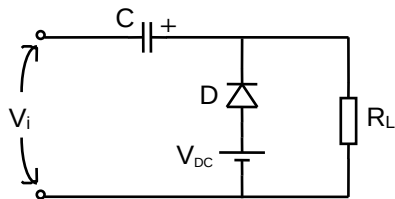

$V_{DC} = 3\text{ V}$

2) Conclua sobre o funcionamento dos circuitos e discuta sobre a montagem de cada um. Caso tivéssemos uma fonte de tensão contínua na entrada de cada circuito, qual seria a tensão de saída de cada um?